

भुवनेश्वरी प्राइवेट आई. टी. आई. परतापुर, बांसवाडा (राज.)

टेस्ट - दिसंबर 2019

वर्ष - द्वितीय

पेपर - इंजीनियरिंग ड्राइंग

समय :- 2.00 घंटे

पूर्णांक :- 50

- (1) निम्न मशीनों में उपयुक्त होने वाले संकेत बताइये ।
- (i) रिले संपर्क (ii) एक फेज रिप्लेशन मोटर (iii) लेज़र (iv) सायरन (v) तीन प्रथक कुंडलन वाला ट्रांसफार्मर
- (2) एक सामान्य विद्युत घंटी की संरचना बनाइये ।
- (3) एक सुरंग में प्रकाश के लिये वायरिंग का आरेख बनाइये ।
- (4) फीडबैक श्रेणी रेगुलेटर का चित्र बनाइये ।
- (5) एक वितरण प्रकार के ट्रांसफार्मर का चित्र बनाइये जिसमें विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री जुड़ी हो ।